


Arquitetura de Computadores 2

Exercício Prático 01 – Prof. Romanelli

812839 - Vinícius Miranda de Araújo

1. $\frac{1}{2}$ (Meio) Somador no Logisim:

Figura 1 - Meio Somador no Logisim

 

2. Tabela Verdade do $\frac{1}{2}$ somador:

Figura 2 - Tabela Verdade do Meio Somador

A0	B0	Sum	CarryOut
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

3. Componentes que possuem portas lógicas necessárias para a construção de um meio somador:

Figura 3 - Porta XOR - 74LS86

 


Figura 4 - Porta AND - 74LS08


 


Figura 5 - Porta OR - 74LS32

 

4. Pinos de alimentação (VCC e GND) e os pinos de entrada e saída de cada porta lógica:

Figura 6 – Pinos Porta XOR

74LS86 Pin Configuration		
Pin No	Pin Name	Description
1	1A	INPUT 1 of GATE 1
2	1B	INPUT 2 of GATE 1
3	1Y	OUTPUT of GATE 1
4	2A	INPUT 1 of GATE 2
5	2B	INPUT 2 of GATE 2
6	2Y	OUTPUT of GATE 2
7	GND	Ground pin
8	3Y	OUTPUT of GATE 3
9	3B	INPUT 2 of GATE 3
10	3A	INPUT 1 of GATE 3
11	4Y	OUTPUT of GATE 4
12	4B	INPUT 2 of GATE 4
13	4A	INPUT 1 of GATE 4
14	VCC	Supply Voltage

Figura 7 - Pinos Porta AND

74LS08 Pin Configuration		
Pin No	Pin Name	Description
1	A1	INPUT 1 of GATE 1
2	B1	INPUT 2 of GATE 1
3	Q1	OUTPUT of GATE 1
4	A2	INPUT 1 of GATE 2
5	B2	INPUT 2 of GATE 2
6	Q2	OUTPUT of GATE 2
7	GND	Ground
8	A3	INPUT 1 of GATE 3
9	B3	INPUT 2 of GATE 3
10	Q3	OUTPUT of GATE 3
11	A4	INPUT 1 of GATE 4
12	B4	INPUT 2 of GATE 4
13	Q4	OUTPUT of GATE 4
14	VCC	Supply Voltage

Figura 8 - Pinos Porta OR


74LS32 Pin Configuration		
Pin No	Pin Name	Description
1	1A	INPUT 1 of GATE 1
2	1B	INPUT 2 of GATE 1
3	1Y	OUTPUT of GATE 1
4	2A	INPUT 1 of GATE 2
5	2B	INPUT 2 of GATE 2
6	2Y	OUTPUT of GATE 2
7	GND	Ground Pin
8	3Y	OUTPUT of GATE 3
9	3B	INPUT 2 of GATE 3
10	3A	INPUT 1 of GATE 3
11	4Y	OUTPUT of GATE 4
12	4B	INPUT 2 of GATE 4
13	4A	INPUT 1 of GATE 4
14	VCC	Supply Voltage

Pergunta 1: O que acontece se um dos terminais de entrada de uma porta lógica não estiver conectado em 0 ou 1? (eletricamente ele deverá estar flutuando, ou seja, não conectado a nenhum nível lógico).

R.: Se uma das entradas de uma porta lógica estiver flutuando (não conectada a um nível lógico definido de 0 ou 1), isso pode resultar em comportamento imprevisível e instabilidade no circuito. Isso inclui saídas indeterminadas, interferência de ruídos externos, aumento do consumo de energia devido à fuga de corrente, e a possibilidade de falso *triggering*, onde a porta é ativada de forma não intencional.


6. $\frac{1}{2}$ Somador no *Tinkercad*:

Figura 9 - Meio Somador Tinkercad

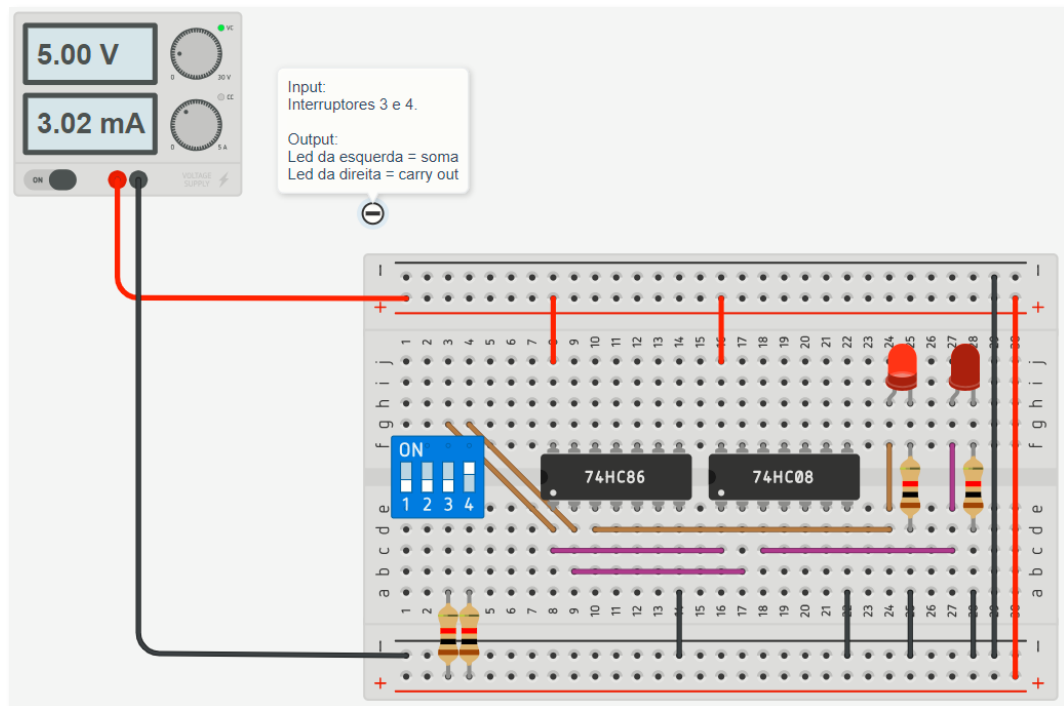

8. Circuito somador completo de 1 bit no *Tinkercad*:

Figura 10 - Somador Completo de 1 bit utilizando 2 meio-somadores

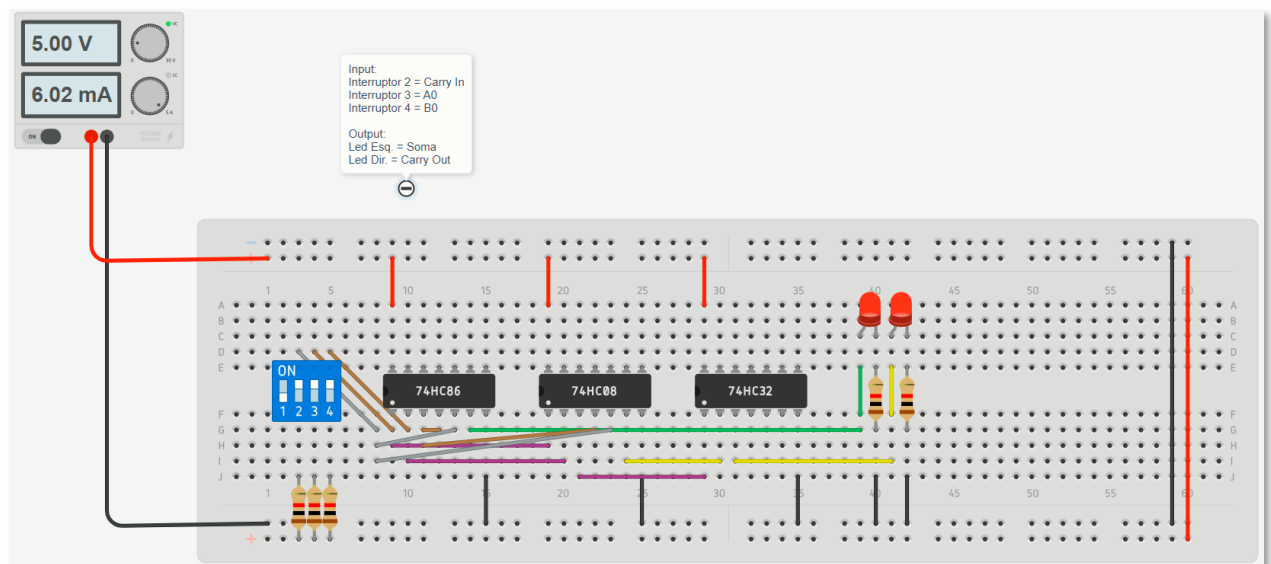

9. Tabela Verdade do Somador completo de 1 bit:


Figura 11 - Tabela Verdade do Somador Completo de 1 bit

CarryIn	A0	B0	Sum	CarryOut
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

10. Explicação do funcionamento de um somador de 4 bits:

Um somador de 4 bits é um circuito digital que realiza a adição de dois números binários de 4 bits. Ele é composto por quatro somadores completos (*full-adders*) conectados em série, onde cada somador adiciona um par de bits correspondente dos números de entrada junto com um bit de transporte (*carry*) proveniente do somador anterior. O primeiro somador utiliza um *carry-in* de zero, e cada somador subsequente utiliza o *carry-out* do somador anterior como seu *carry-in*. O resultado final é um número binário de 4 bits, junto com um bit de *carry-out* que representa um eventual excesso de capacidade, caso a adição resulte em um número que excede 4 bits.

Figura 12 - Somador de 4 bits

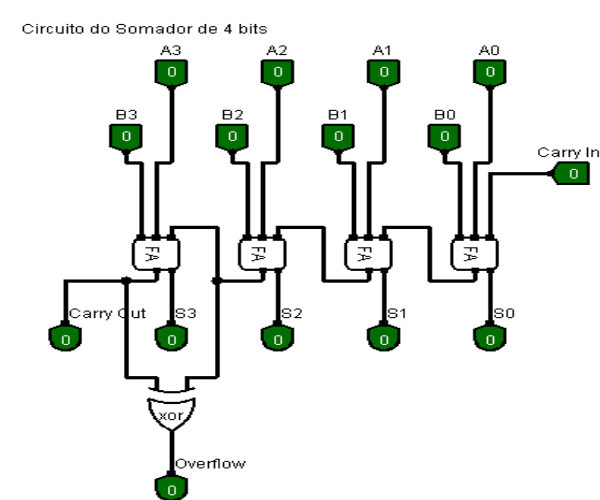

Pergunta 2: Qual o problema de tempo associado a esse tipo de somador (pense no carry)? Considere o atraso médio de cada porta lógica de 10 ns.

R.: O principal problema de tempo associado a um somador de 4 bits é a propagação do carry. Em um somador com vários bits, cada somador completo deve esperar o resultado do carry do somador anterior antes de poder completar a sua própria operação de adição. Esse atraso é cumulativo, o que significa que o tempo total necessário para completar a adição de 4 bits depende do número de bits e do tempo que cada carry leva para se propagar através dos somadores.

Pergunta 3: Qual o tempo necessário para a computação de uma soma e do vai um em um somador de 4 bits?

R.: Considerando um atraso médio de 10 nanosegundos (ns) por porta lógica, o tempo total necessário para a operação é de 90 ns. No início (tempo 0), o primeiro somador completo leva 30 ns para calcular a soma e o carry (vai-um). Os somadores subsequentes, já tendo calculado suas somas, apenas aguardam a propagação do carry anterior, resultando em um atraso adicional de 20 ns por somador. Portanto, o tempo médio necessário, T_{med} , é calculado a partir da quantidade total de bits, n , e dado pela fórmula:

$$T_{med} = 30 \text{ ns} + 20 \text{ ns} * (n-1)$$

Pergunta 4: O que seria necessário para um somador de 32 bits?

R.: Para um somador de 32 bits são necessários 32 somadores de 1 bit.

Pergunta 5: Considerando esses tempos acima, calcule a frequência de operação de um somador de 32 bits.

R.: Dada a fórmula abstraída na questão 3, tem-se:

$$T_{med} = 30 \text{ ns} + 20 \text{ ns} * 32-1 \Rightarrow T_{med} = 30 \text{ ns} + 620 \text{ ns} \Rightarrow T_{med} = 650 \text{ ns}$$

Pergunta 6: Você consegue propor alguma forma de tornar essa soma mais veloz?

R.: Uma forma de tornar o somador mais rápido é eliminar a dependência da propagação do *carry* entre os estágios. No somador *Carry-Lookahead Adder (CLA)*, cada estágio calcula diretamente seu próprio *carry* de entrada com base nas entradas iniciais (*bits e carry-in*), sem esperar o *carry* propagado dos estágios anteriores. Dessa forma, o somador consegue determinar rapidamente os *carries* para todos os bits simultaneamente, o que reduz significativamente o tempo de propagação e acelera o processo de adição.

Calculadora de 4 bits (Logisim):

Figura 13 – Circuito de uma calculadora de 4 bits com display hexadecimal

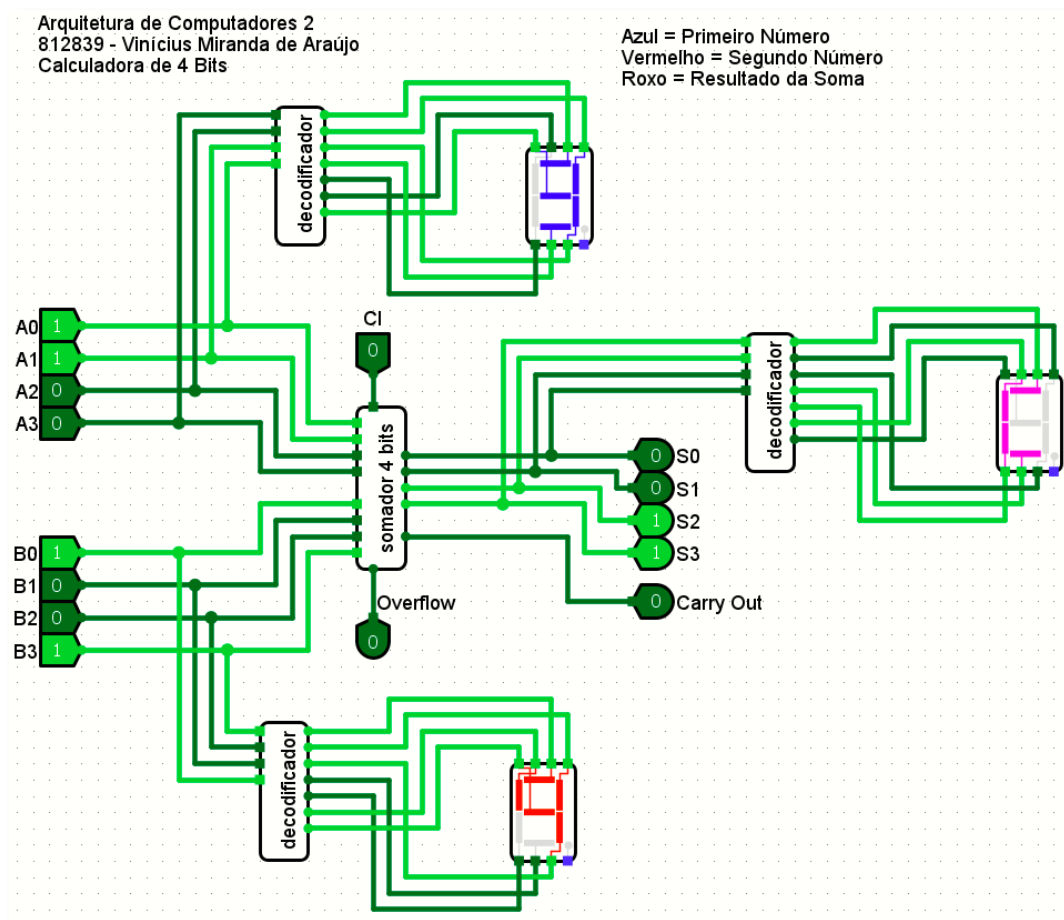


Figura 14 - Circuito de Meia Soma

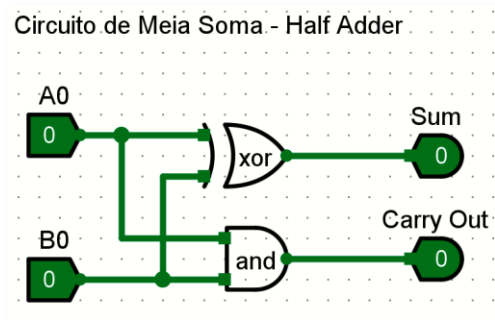


Figura 15 - Circuito de Soma Completa

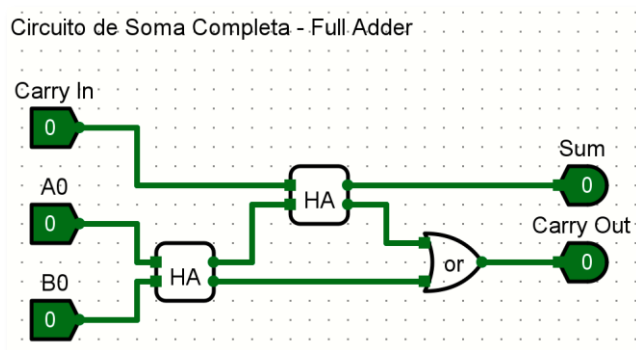


Figura 16 - Circuito de Somador de 4 bits


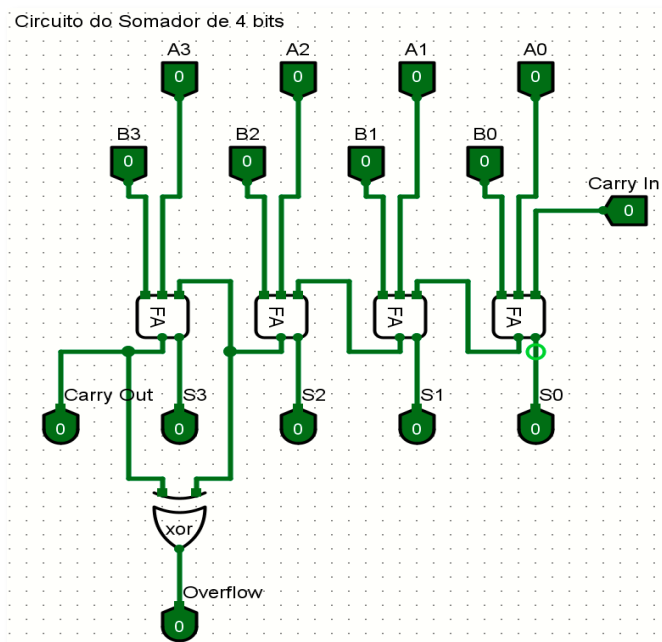


Figura 17 - Circuito de Decodificação

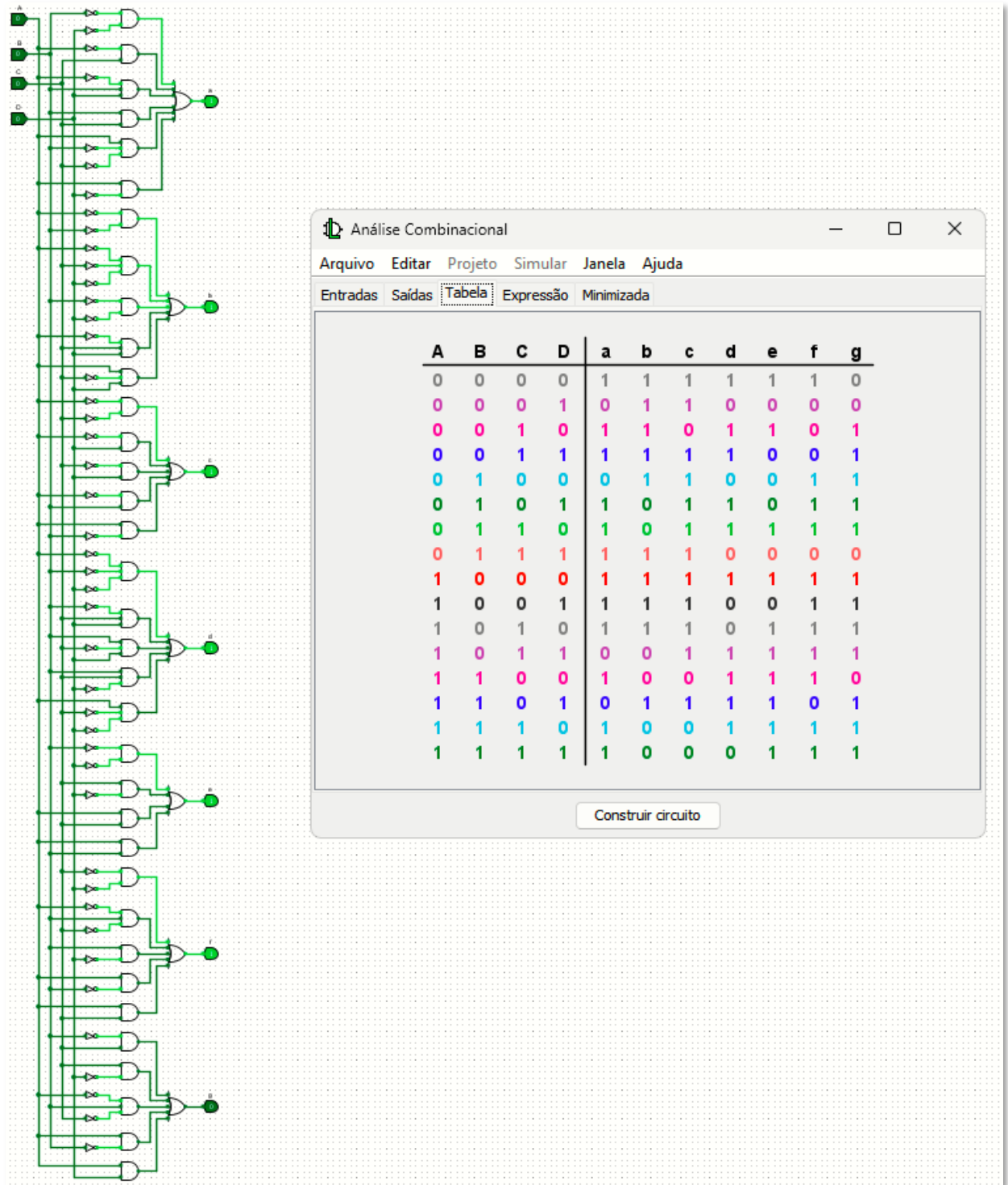

FIM